

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais:

- o decodificador de teclado (*Key Decode*);
- o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*);
- o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*). Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade consumidora.

O relatório presente refere-se aos módulos *Ring Buffer* e o módulo *Output Buffer* e a componente de Key control, parate do diagrama de blocos que se encontra plasmado na informação que se segue.

 


Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*

## 1 Ring Buffer

O bloco *Ring Buffer* implementa uma estrutura de dados para armazenamento de teclas com disciplina FIFO (*First In First Out*), com capacidade de armazenar até oito palavras de quatro bits.

A escrita de dados no *Ring Buffer* inicia-se com a ativação do sinal DAV (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo *Key Decode*, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar informação, o *Ring Buffer* escreve os dados  $D_{0:3}$  em memória. Concluída a escrita em memória ativa o sinal DAC (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal DAV ativo até que DAC seja ativado. O *Ring Buffer* só desativa DAC depois de DAV ter sido desativado.

Caso a RAM esteja cheia, os dados novos são perdidos.

A implementação do *Ring Buffer* é baseada numa memória RAM (*Random Access Memory*). O endereço de escrita/leitura, selecionado por *put/get*, definido pelo bloco *Memory Address Control* (MAC) composto por dois registos, que contêm o endereço de escrita e leitura, designados por *putIndex* e *getIndex* respetivamente.

Os endereços obedecem à lógica de um array circular onde quando o endereço é maior do que o tamanho de array definido, este volta à primeira posição e substitui a informação, não havendo assim necessidade de apagar informação obsoleta.

O MAC suporta assim ações de *incPut* e *incGet*, gerando informação se a estrutura de dados está cheia (*Full*) ou se está vazia (*Empty*). O bloco *Ring Buffer* procede à entrega de dados à entidade consumidora, sempre que esta indique que está disponível para receber, através do sinal *Clear To Send* (CTS). Na Figura 2 é apresentado o diagrama de blocos para a estrutura do bloco *Ring Buffer*, e na Figura 6 o detalhe do bloco *Memory Address Control*.

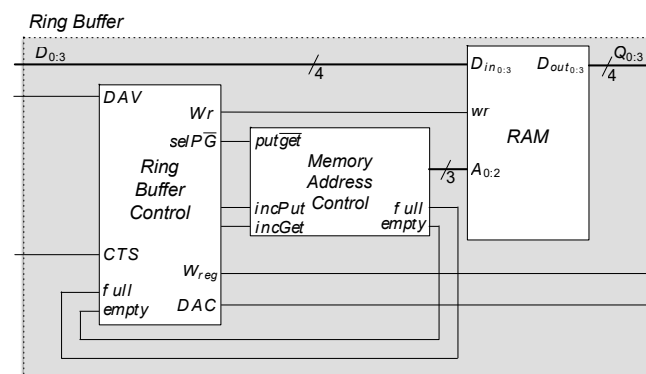


Figura 2 - Diagrama de blocos do bloco *Ring Buffer*

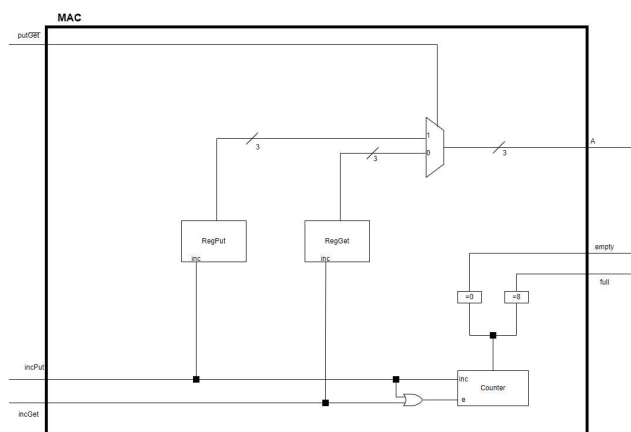


Figura 3 - Diagrama de blocos do bloco *Memory Address Control*

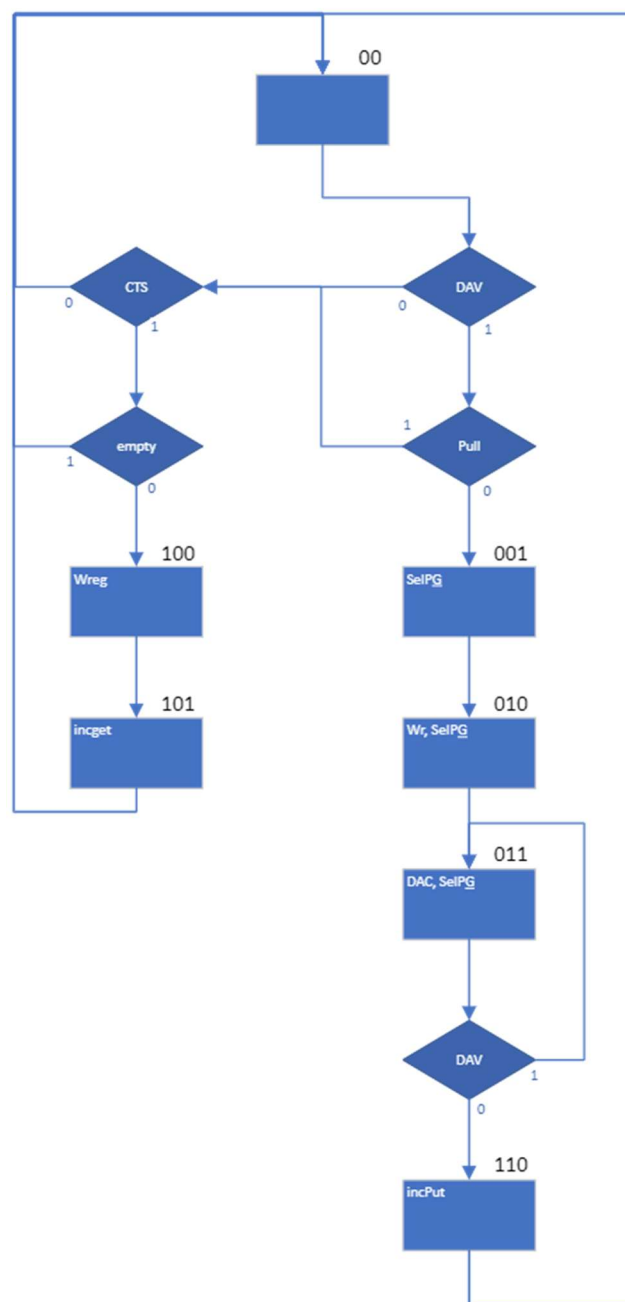


Figura 4 – Máquina de estados do bloco *Ring Buffer*

## 2 Output Buffer

O bloco *Output Buffer* do *Keyboard Reader* é responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo *Control*. O *Output Buffer* indica que está disponível para armazenar dados através do sinal *OB<sub>free</sub>*. Assim,

nesta situação o sistema produtor pode ativar o sinal *Load* para registar os dados.

O *Control* quando pretende ler dados do *Output Buffer*, aguarda que o sinal *D<sub>val</sub>* fique ativo, recolhe os dados e pulsa o sinal *ACK* indicando que estes já foram consumidos.

O *Output Buffer*, logo que o sinal *ACK* pulse, deve invalidar os dados baixando o sinal *D<sub>val</sub>* e sinalizar que está novamente disponível para entregar dados ao sistema consumidor, ativando o sinal *OB<sub>free</sub>*. Na Figura 5, é apresentado o diagrama de blocos do *Output Buffer*.

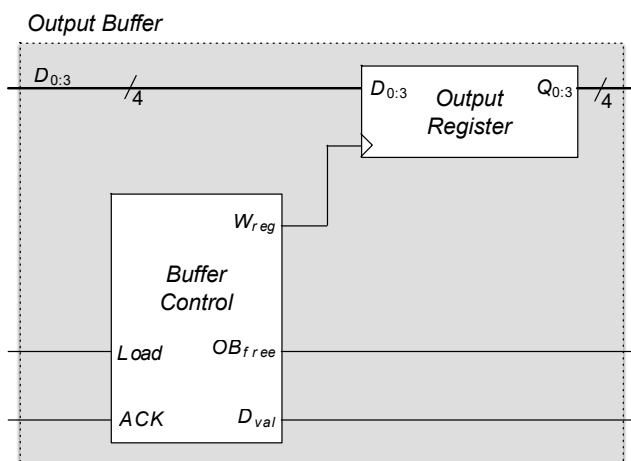


Figura 5 – Diagrama de blocos do *Output Buffer*

Sempre que o bloco emissor *Ring Buffer* tenha dados disponíveis e o bloco de entrega *Output Buffer* esteja disponível (*OB<sub>free</sub>* ativo), o *Ring Buffer* realiza uma leitura da memória e entrega os dados ao *Output Buffer* ativando o sinal *W<sub>reg</sub>*. O *Output Buffer* indica que já registou os dados desativando o sinal *OB<sub>free</sub>*.

O bloco *Buffer Control* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 6.

A descrição hardware do bloco *Buffer Control* em VHDL encontra-se no Anexo D.

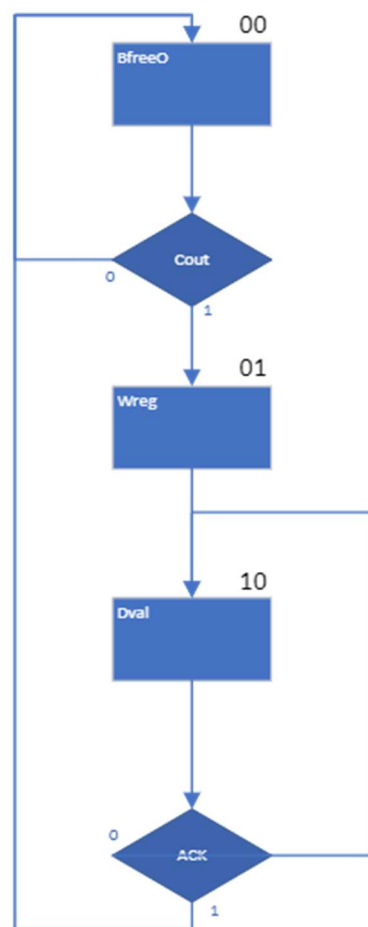


Figura 6 - Máquina de estados do bloco *Buffer Control*

Com base nas descrições do bloco *Key Decode* e do bloco *Key Buffer Control* implementou-se o módulo *Keyboard Reader* de acordo com o esquema elétrico representado no Anexo **Erro!** A origem da referência não foi encontrada..

### 3 Interface com o *Control*

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem Kotlin e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 7.

 


Figura 7 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Keyboard Reader*

## 4 Conclusões

A implementação deste módulo, com base no descrito no relatório tem possibilidade para melhoria. No entanto, devido às limitações presents certos problemas, particularmente a possível perda de informação devido ao espaço limitado de RAM, dificilmente serão melhoradas.

## A. Descrição VHDL dos blocos *Ring buffer*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity RingBuffer is
port(
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    DAV: in std_logic;
    CTS: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0);
    Wreg: out std_logic;
    DAC: out std_logic
);
end RingBuffer;

architecture structure of RingBuffer is
component RingBufferControl is
port(
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    DAV: in std_logic;
    CTS: in std_logic;
    full: in std_logic;
    empty: in std_logic;
    wr: out std_logic;
    selPG: out std_logic;
    incPut: out std_logic;
    incGet: out std_logic;
    Wreg: out std_logic;
    DAC: out std_logic
);
end component;
```

component MAC is

```
port(  
    clk: in std_logic;  
    rst: in std_logic;  
    putGet: in std_logic;  
    incPut: in std_logic;  
    incGet: in std_logic;  
    full: out std_logic;  
    empty: out std_logic;  
    Address: out std_logic_vector(2 downto 0)  
);
```

end component;

component RAM is

```
generic(  
    ADDRESS_WIDTH : natural := 3;  
    DATA_WIDTH : natural := 4  
);  
port(  
    address : in std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH - 1 downto 0);  
    wr: in std_logic;  
    din: in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);  
    dout: out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)  
);
```

end component;

```
signal s_wr: std_logic;  
signal s_selPG: std_logic;  
signal s_incPut: std_logic;  
signal s_incGet: std_logic;  
signal s_address: std_logic_vector(2 downto 0);  
signal s_full: std_logic;  
signal s_empty: std_logic;
```

begin

RingBufferCtrl: RingBufferControl port map (

clk => clk,  
rst => rst,  
DAV => DAV,  
CTS => CTS,  
full => s\_full,  
empty => s\_empty,  
wr => s\_wr,  
selPG => s\_selPG,  
incPut => s\_incPut,  
incGet => s\_incGet,  
Wreg => Wreg,  
DAC => DAC

);

MemoryAddressCtrl: MAC port map(

clk => clk,  
rst => rst,  
putGet => s\_selPG,  
incPut => s\_incPut,  
incGet => s\_incGet,  
full => s\_full,  
empty => s\_empty,  
Address => s\_address

);

R: RAM port map(

address => s\_address,  
wr => s\_wr,  
din => D,  
dout => Q

);

end structure;

library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity RingBufferControl is

port(

clk: in std\_logic;  
rst: in std\_logic;  
DAV: in std\_logic;  
CTS: in std\_logic;  
full: in std\_logic;

```
empty: in std_logic;  
wr: out std_logic;  
selPG: out std_logic;  
incPut: out std_logic;  
incGet: out std_logic;  
Wreg: out std_logic;  
DAC: out std_logic  
);  
end RingBufferControl;
```



architecture behavioral of RingBufferControl is

```
type STATE_TYPE is (STATE_000, STATE_001, STATE_010, STATE_011, STATE_100,
STATE_101, STATE_110);
```

```
signal CurrentState, NextState : STATE_TYPE;
```

```
begin
```

```
--Flip-Flop
```

```
CurrentState <= STATE_000 when rst = '1' else NextState when rising_edge(clk);
```

```
GenerateNextState:
```

```
process(CurrentState, CTS, DAV, full, empty)
```

```
begin
```

```
case CurrentState is
```

```
  when STATE_000 => if (DAV = '0' and CTS = '0') then
```

```
    NextState <= STATE_000;
```

```
  elsif (DAV = '0' and CTS = '1' and empty = '1') then
```

```
    NextState <= STATE_000;
```

```
  elsif (DAV = '0' and CTS = '1' and empty = '0') then
```

```
    NextState <= STATE_100;
```

```
  elsif (DAV = '1' and full = '0') then
```

```
    NextState <= STATE_001;
```

```
  elsif (DAV = '1' and full = '1' and CTS = '1' and
```

```
empty = '1') then
```

```
    NextState <= STATE_000;
```

```
  elsif (DAV = '1' and full = '1' and CTS = '1' and
```

```
empty = '0') then
```

```
    NextState <= STATE_100;
```

```
  end if;
```

```
  when STATE_100 => NextState <= STATE_101;
```

```
  when STATE_101 => NextState <= STATE_000;
```

```
  when STATE_001 => NextState <= STATE_010;
```

```
  when STATE_010 => NextState <= STATE_011;
```

```
  when STATE_011 => if (DAV = '1') then
```

```
    NextState <= STATE_011;
```

```
  else
```

```
    NextState <= STATE_110;
```

```
  end if;
```

```
  when STATE_110 => NextState <= STATE_000;
```

```
end case;
```

```
end process;
```

---

```
Wreg <= '1' when (CurrentState = STATE_100) else '0';  
incGet <= '1' when (CurrentState = STATE_101) else '0';
```

```
SelPG <= '1' when (CurrentState = STATE_001 or CurrentState = STATE_010 or CurrentState =  
STATE_011 ) else '0';  
incPut <= '1' when (CurrentState = STATE_110) else '0';
```

```
wr <= '1' when (CurrentState = STATE_010) else '0';
```

```
DAC <= '1' when (CurrentState = STATE_011) else '0';
```

```
end behavioral;
```

## B. Descrição VHDL do bloco *Output Buffer*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity OutputBuffer is
port(
    clk: in std_logic;
    rst: std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Load: in std_logic;
    ack: in std_logic;
    OBfree: out std_logic;
    Dval: out std_logic;
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
);

end OutputBuffer;

architecture structure of OutputBuffer is

    component Registo is
    port(
        A: in std_logic_vector(3 downto 0);
        Clk: in std_logic;
        Reset: in std_logic;
        E: in std_logic;
        S: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );

    end component;

    component OutputBufferControl is
    port(
        clk: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        Load: in std_logic;
        ack: in std_logic;
        Wreg: out std_logic;
        OBfree: out std_logic;
        Dval: out std_logic
    );

    end component;

    signal s_Wreg: std_logic;
```

---

begin

OutputBufferCtrl: OutputBufferControl port map(

clk => clk,

rst => rst,

Load => Load,

ack => ack,

Wreg => s\_Wreg,

OBfree => OBfree,

Dval => Dval

);

Reg: Registo port map(

A => D,

clk => s\_Wreg,

Reset => rst,

E => '1',

S => Q

);

end structure;

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity OutputBufferControl is
port(
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    Load: in std_logic;
    ack: in std_logic;
    Wreg: out std_logic;
    OBFfree: out std_logic;
    Dval: out std_logic
);
end OutputBufferControl;

architecture behavioral of OutputBufferControl is

type STATE_TYPE is (STATE_00, STATE_01, STATE_10);
signal CurrentState, NextState : STATE_TYPE;

begin

--Flip-Flop
CurrentState <= STATE_00 when rst = '1' else NextState when rising_edge(clk);

GenerateNextState:
process(CurrentState, Load, ack)
begin

case CurrentState is
    when STATE_00 => if(Load = '0') then
                                NextState <= STATE_00;
                        else
                                NextState <= STATE_01;
                        end if;

    when STATE_01 => NextState <= STATE_10;

    when STATE_10 => if (ack = '0') then
                                NextState <= STATE_10;
                        else
                                NextState <= STATE_00;
                        end if;

end case;

end case;
```

---

end process;

OBfree <= '1' when (CurrentState = STATE\_00) else '0';

Wreg <= '1' when (CurrentState = STATE\_01) else '0';

Dval <= '1' when (CurrentState = STATE\_10) else '0';

end behavioral;

???????

Devemos incluir a MAC

?????????

## C. Código Kotlin - HAL

### Necessário????????????????????

```
import isel.leic.UsbPort

object HAL { // Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort

    var prev_state: Int = 0
    // Inicia a classe
    fun init() {
        prev_state = 0
        UsbPort.write(prev_state)
    }
    // Retorna true se o bit tiver o valor lógico '1'
    fun isBit(mask: Int): Boolean {
        var value = UsbPort.read()
        value = value and mask
        if ( value == mask) {
            return true
        }
        return false
    }

    // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort
    fun readBits(mask: Int): Int {
        var value = UsbPort.read()
        value = value and mask
        return value
    }

    // Escreve nos bits representados por mask os valores dos bits correspondentes em value
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) {
        prev_state = (prev_state and mask.inv()) or (mask and value)
        UsbPort.write(prev_state)
    }

    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '1'
    fun setBits(mask: Int) {
        prev_state = prev_state or mask
        UsbPort.write(prev_state)
    }

    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '0'
    fun clrBits(mask: Int) {
        prev_state = prev_state and (mask.inv())
        UsbPort.write(prev_state)
    }
}
```

```
}  
fun main() {  
    HAL.init()  
    while(true){  
        HAL.setBits(0xCC)  
        Thread.sleep(2000)  
        HAL.writeBits(0x66, 0x33)  
        Thread.sleep(2000)  
        HAL.setBits(0x3C)  
        Thread.sleep(2000)  
        HAL.clrBits(0x99)  
        Thread.sleep(2000)  
    }  
}
```



## D. Código Kotlin – KBD

### Necessário????????????????????

```
import isel.leic.utils.Time
import java.time.LocalDateTime
import java.time.LocalTime

object KBD { // Ler teclas. Métodos retornam '0'..'9','#','*' ou NONE.
    const val NONE = 0;
    private const val keyboardMask = 0x0F
    private const val kvalMask = 0x10
    private const val kackMask = 0x80

    // Inicia a classe
    fun init() {
        HAL.clrBits(kackMask)
    }

    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
    fun getKey(): Char {

        if(HAL.isBit(kvalMask)){
            val key = HAL.readBits(keyboardMask)

            val c = when(key){
                0x00 -> '1'
                0x01 -> '4'
                0x02 -> '7'
                0x03 -> '*'
                0x04 -> '2'
                0x05 -> '5'
                0x06 -> '8'
                0x07 -> '0'
                0x08 -> '3'
                0x09 -> '6'
                0x0A -> '9'
                0x0B -> '#'
                else -> NONE.toChar()
            }
            if (c != NONE.toChar()){

                if(HAL.isBit(kvalMask)){
                    HAL.setBits(kackMask)
                    while(HAL.isBit(kvalMask));
                    HAL.clrBits(kackMask)
                }
                return c
            }
        }

        return NONE.toChar()
    }
}
```

```
}
// Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do 'timeout' (representado em milissegundos),
ou
//NONE caso contrário.
fun waitKey(timeout: Long): Char{
    val prevTime = Time.getTimeInMillis()

    while (true){

        val key = getKey()

        if(key != NONE.toChar()){
            return key
        }

        val currTime = Time.getTimeInMillis()
        if((currTime - prevTime) > timeout){
            return NONE.toChar()
        }
    }
}

fun main(){
    HAL.init()
    KBD.init()
    /*
    while (true){
        Thread.sleep(1000)
        println(KBD.getKey())
    }

    */
    testKBDHardware()
}

fun testKBDHardware(){

    while (true){
        val key = KBD.waitKey(3000)
        println(key)
    }
}
```