

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais:

- i) 0 decodificador de teclado (*Key Decode*);
- ii) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*);
- iii) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*). Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade consumidora.

O relatório presente apenas se refere ao módulo Key Decode e a componente de Key control, parate do diagrama de blocos que se encontra plasmado na informação que se segue.

 


Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*

1 Key Decode

O bloco *Key Decode* implementa um decodificador de um teclado matricial 4x3 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos:

- i) um teclado matricial virtualmente de 4x3, uma vez que está implementado em 4x4 no hardware, e cujo software garante que seja apenas avaliadas as teclas conforme solicitado (4x3);
- ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado;
- iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura . O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o módulo *Key Buffer*), define que o sinal K_{val} é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento $K_{0:3}$. Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal K_{ack} for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura .

 


Figura 2 – Diagrama de blocos Key Decode

 


Figura 3 – Diagrama temporal

O bloco *Key Scan*, por agora implementado, integra-se no processo de evolução de implementação de código VHDL, por ser o que nos pareceu mais simples e, que se apresenta no diagrama de blocos na Figura 4.

 


Figura 4 - Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na 5. O processo de varrimento é constante para sempre que seja premida uma tecla (Kpress) esta seja registada caso ou exista Kval, esta será processada, através do módulo Key scan, lendo a linha e a coluna da matriz é transmitido o valor binário sendo transformada em informação será processada e avaliada de acordo com os módulos seguintes e de acordo com o que descodificações possibilitam visualização ou ações decorrentes de processos previstos e projetados.

A descrição hardware do bloco *Key Decode* em VHDL encontra-se no Anexo.

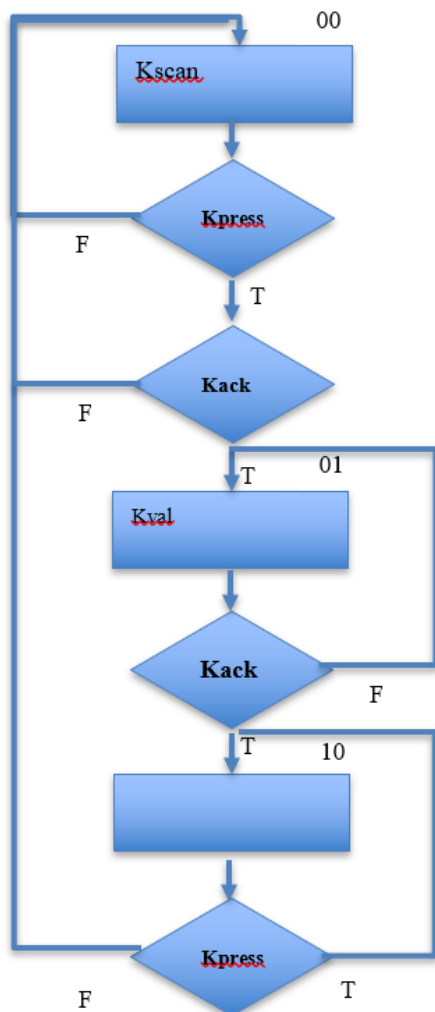


Figura 5 – Máquina de estados do bloco *Key Control*

Com base nas descrições do bloco *Key Decode* implementou-se parcialmente o módulo *Keyboard Reader*.

2 Interface com o *Control*

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem Java e seguindo a arquitetura lógica apresentada na figura 6.

 


Figura 6 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Keyboard Reader*

As classes *HAL* e *KBD* desenvolvidas são descritas em secções 2.1. e 2.2, e o código fonte desenvolvido em C e D no anexo, respetivamente.

2.1 Classe *HAL*

Sendo a interface entre hardware e software virtualiza o acesso ao sistema *UsbPort*, que no caso presente garante que ocorram leituras e escritas corretas entre os diversos módulos que compõem uma solução.

2.2 Classe *KBD*

A classe *KBD* garante que após uma tecla ser premida, que pressupõe que o deixe de ser, será descodificada por esta classe, de binário para valores decimais ou outros símbolos, e apresentada para ser apresentadas, apenas durante determinado período na ordem dos milésimos de segundo. Garante ainda que durante o processo de leitura de uma tecla não sejam processadas outras, que inadvertida ou propositadamente sejam ativadas, nesta fase, em que não estão implementados buffers.

3 Conclusões

Nesta fase do projeto é possível garantir a leitura correta de teclas da matriz 4x3 e visualizar no LCD os seus valores ou ativar ações, nomeadamente através do código implementado em TUI.

A. Descrição VHDL do bloco *Key Decode*

```
use ieee.std_logic_1164.all;

entity keyDecode is
port(
    rst: in std_logic;
    clk: in std_logic;
    kack: in std_logic;
    I: in std_logic_vector(3 downto 0);
    O: out std_logic_vector(3 downto 0);
    kval: out std_logic;
    K: out std_logic_vector(3 downto 0)
);

end keyDecode;
architecture structure of keyDecode is
    component keyScan is
    port(
        Kscan: in std_logic;
        I: in std_logic_vector(3 downto 0);
        clk: in std_logic;
        Rst: in std_logic;
        K: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Kpress: out std_logic;
        O: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );

    end component;

    component keyControl is
    port(
        clk: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        kpress: in std_logic;
        kack: in std_logic;
        kscan: out std_logic;
        kval: out std_logic
    );

    end component;

    signal kp: std_logic;
    signal ks: std_logic;

    begin

    kscan: keyScan port map(
        Kscan => ks,
        I => I,
        clk => clk,
        Rst => rst,
        K => K,
        Kpress => kp,
        O => O
    );
```

```
kctrl: keyControl port map(  
  clk => clk,  
  rst => rst,  
  kpress => kp,  
  kack => kack,  
  kscan => ks,  
  kval => kval  
);  
  
end structure;
```

B. Atribuição de pinos do módulo Keyboard Reader

```
set_global_assignment -name BOARD "MAX 10 DE10 - Lite"  
set_global_assignment -name DEVICE 10M50DAF484C6GES  
set_global_assignment -name FAMILY "MAX 10"
```

```
set_location_assignment PIN_C10 -to rst  
set_location_assignment PIN_C11 -to kack  
set_location_assignment PIN_P11 -to clk
```

```
set_location_assignment PIN_A10 -to kval  
set_location_assignment PIN_E14 -to K[0]  
set_location_assignment PIN_D14 -to K[1]  
set_location_assignment PIN_A11 -to K[2]  
set_location_assignment PIN_B11 -to K[3]
```

```
set_location_assignment PIN_W5 -to I[0]  
set_location_assignment PIN_AA14 -to I[1]  
set_location_assignment PIN_W12 -to I[2]  
set_location_assignment PIN_AB12 -to I[3]  
set_location_assignment PIN_AB11 -to O[0]  
set_location_assignment PIN_AB10 -to O[1]  
set_location_assignment PIN_AA9 -to O[2]  
set_location_assignment PIN_AA8 -to O[3]
```

C. Código Kotlin - HAL

```
import isel.leic.UsbPort

object HAL { // Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort

    var prev_state: Int = 0
    // Inicia a classe
    fun init() {
        prev_state = 0
        UsbPort.write(prev_state)
    }
    // Retorna true se o bit tiver o valor lógico '1'
    fun isBit(mask: Int): Boolean {
        var value = UsbPort.read()
        value = value and mask
        if ( value == mask) {
            return true
        }
        return false
    }
    // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort
    fun readBits(mask: Int): Int {
        var value = UsbPort.read()
        value = value and mask
        return value
    }
    // Escreve nos bits representados por mask os valores dos bits correspondentes em value
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) {
        prev_state = (prev_state and mask.inv()) or (mask and value)
        UsbPort.write(prev_state)
    }
    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '1'
    fun setBits(mask: Int) {
        prev_state = prev_state or mask
        UsbPort.write(prev_state)
    }
    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '0'
    fun clrBits(mask: Int) {
        prev_state = prev_state and (mask.inv())
        UsbPort.write(prev_state)
    }
}

fun main() {
    HAL.init()
    while(true){
        HAL.setBits(0xCC)
        Thread.sleep(2000)
        HAL.writeBits(0x66, 0x33)
        Thread.sleep(2000)
        HAL.setBits(0x3C)
        Thread.sleep(2000)
        HAL.clrBits(0x99)
        Thread.sleep(2000)
    }
}
```

D. Código Kotlin - KBD

```
import java.time.LocalDateTime
import java.time.LocalTime

object KBD { // Ler teclas. Métodos retornam '0'..'9','#','*' ou NONE.
    private const val NONE = 0;
    private const val keyboardMask = 0x0F
    private const val kvalMask = 0x10
    private const val kackMask = 0x10
    private var count = 0

    // Inicia a classe
    fun init() {
        HAL.clrBits(kackMask)
    }

    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
    fun getKey(): Char {

        if(HAL.isBit(kvalMask)){
            val key = HAL.readBits(keyboardMask)

            val c = when(key){
                0x00 -> '1'
                0x01 -> '4'
                0x02 -> '7'
                0x03 -> '*'
                0x04 -> '2'
                0x05 -> '5'
                0x06 -> '8'
                0x07 -> '0'
                0x08 -> '3'
                0x09 -> '6'
                0x0A -> '9'
                0x0B -> '#'
                else -> NONE.toChar()
            }
            if (c != NONE.toChar()){

                if(HAL.isBit(kvalMask)){
                    HAL.setBits(kackMask)
                    val prevTime = LocalTime.now()
                    while(HAL.isBit(kvalMask));
                    val postTime = LocalTime.now()
                    HAL.clrBits(kackMask)
                }
                return c
            }
        }

        return NONE.toChar()
    }
}
```

```
// Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do 'timeout' (representado em milissegundos),
ou
//NONE caso contrário.
fun waitKey(timeout: Long): Char{
    val prevTime = LocalDateTime.now()
    while (true){
        val currTime = LocalDateTime.now()
        if((currTime - prevTime) == timeout){
            return
        }
    }
    return '0'
}

fun main(){
    HAL.init()
    KBD.init()
    while (true){
        Thread.sleep(10000)
        println(KBD.getKey())
    }
} library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity keyboardReader is
port(
    rst: in std_logic;
    clk: in std_logic;
    kack: in std_logic;
    I: in std_logic_vector(3 downto 0);
    O: out std_logic_vector(3 downto 0);
    dval: out std_logic;
    D: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end keyboardReader;

architecture structure of keyboardReader is
component keyDecode is
port(
    rst: in std_logic;
    clk: in std_logic;
    kack: in std_logic;
    I: in std_logic_vector(3 downto 0);
    O: out std_logic_vector(3 downto 0);
    kval: out std_logic;
    K: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

begin

kdecode: keyDecode port map(
    rst => rst,
    clk => clk,
    kack => kack,
```



```
I => I,  
O => O,  
kval => dval,  
K => D  
);  
  
end structure;
```